

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

Lösung des 5. Übungsblattes

Bastian Goldlücke, Ole Johannsen,
Fred Kunze, Frederik Lattner, Anton Zickenberg,
Gregor Diatzko, Alice Hildebrand

Rechnersysteme und -netze
Wintersemester 2020/2021

Aufgabe 1: Programmierbare Logikarrays

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)


Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

 

Aufgabe 1: Programmierbare Logikarrays

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)


Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

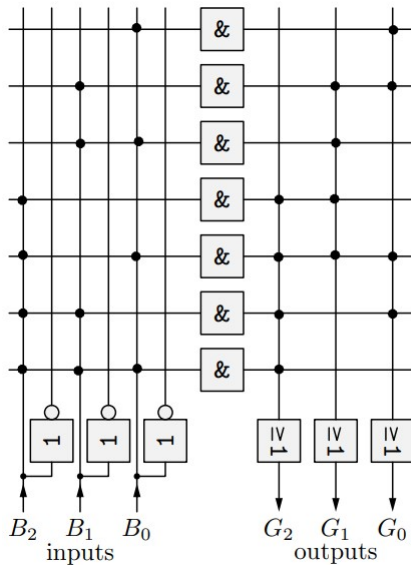

Aufgabe 2: Hardware Description Language (HDL)

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

- a) Implementieren Sie die primitiven Gatter NOT, AND und OR lediglich mit Hilfe von NAND-Gattern in HDL!

Lösung:`Not.hdl`

```
CHIP Not {  
    IN a;  
    OUT out;  
    PARTS:  
        Nand(a=a, b=a,out=out);  
}
```

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

And.hdl

```
CHIP And {  
    IN a,b;  
    OUT out;  
    PARTS:  
        Nand(a=a, b=b, out=x);  
        Nand(a=x, b=x, out=out);  
}
```

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

Or.hdl

```
CHIP Or {  
    IN a,b;  
    OUT out;  
    PARTS:  
        Nand(a=a,b=a,out =x);  
        Nand(a=a,b=a,out=x2);  
        Nand(a=x,b=x2, out=out);  
}
```

Aufgabe 2: Hardware Description Language (HDL)

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

b) Implementieren Sie ein NOR-Gatter und einen 2-Multiplexer in HDL!

Lösung:`Nor.hdl`

```
CHIP Nor {  
    IN a,b; OUT out;  
    PARTS:  
        Nand(a=a, b=a, out = x);  
        Nand(a=b, b=b, out = x2);  
        Nand(a=x, b=x2,out= x3);  
        Nand(a=x3, b=x3, out = out);  
}
```

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

Mux.hdl

```
CHIP Mux {  
    IN a,b,sel;  
    OUT out;  
    PARTS:  
        Not(a=sel,out=notsel);  
        And(a=a,b=notsel,out=x);  
        And(a=b,b=sel,out=y);  
        Or(a=x,b=y,out=out);  
}
```


Aufgabe 2: Hardware Description Language (HDL)

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

- c) Schreiben Sie Tests, um Ihre Gatter auf Korrektheit zu überprüfen!

Lösung:**And.tst**

```
load And.hdl,  
output-file And.out,  
compare-to And.cmp,  
output-list a b out;  
set a 0, set b 0, eval, output;  
set a 0, set b 1, eval, output;  
set a 1, set b 0, eval, output;  
set a 1, set b 1, eval, output;
```

And mit dem jeweiligen CHIP Ersetzen

Aufgabe 2: Hardware Description Language (HDL)

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

d) Implementieren Sie die Funktion $(a \wedge \bar{b}) \vee (b \wedge c) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b})$!

Lösung:

```
Not.hdl
```

```
CHIP function {  
    IN a,b,c;  
    OUT out;  
    PARTS:  
        Not(in=b,out=notB);  
        Not(in=a,out=notA);  
        And(a=a,b=notB,out=and1);  
        And(a=b,b=c,out=and2);  
        And(a=notA,b=notB,out=and3);  
        Or(a=and1,b=and2,out=orOut);  
        Or(a=orOut,b=and3,out=out);  
}
```

Arithmetik: Halbsubtrahierer

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

a)

x	y	D	B
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	0	0

b)

$$D = (x \oplus y)$$

$$B = x \wedge \bar{y}$$

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3


Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

c)

 

Aufgabe 4: Arithmetik: Addition und Subtraktion

Aufgabe 1

1a)

1b)

Aufgabe 2

2a)

2b)

2c)

2d)

Aufgabe 3

Aufgabe 4

4a)

4b)

4c)

- a) Wandeln Sie die Zahl 1101100111110110_2 ins Hexadezimalsystem und die Zahl $4AC9E_{16}$ ins Binärsystem um!

Lösung:

$$1101100111110110_2 = D9F6_{16}$$

$$4AC9E_{16} = 01001010110010011110_2$$

